

# **SN360/SN361 Introduction à la conception des circuits numériques**

---

**Module « Systèmes matériels et logiciels »**

**Crédit SN360 : 4/4 / SN361 : 2/6**

**Vincent Berouille**

Bureau : D202

[vincent.berouille@esisar.grenoble-inp.fr](mailto:vincent.berouille@esisar.grenoble-inp.fr)

# Plan

---

I Introduction

II Représentation des nombres en binaire

III Circuits combinatoires

**IV Circuits séquentiels**

V Machine à états finis


VI Complément sur les HDL

VII Circuits reconfigurables (optionnel)


# IV Circuits séquentiels
 
## Définitions


- Circuit séquentiel :
  - Les valeurs des sorties dépendent des valeurs d'entrée **et** de la séquence de valeurs d'entrée depuis le reset.
  - C'est-à-dire  $S = F(E, \text{séquence des entrées})$ .
  - On a donc une **mémorisation** et une **initialisation du circuit**.



1. Call button pressed – light turns on

 

2. Call button released – light stays on

 


3. Cancel button pressed – light turns off

# IV Circuits séquentiels

## Élément mémorisant : D latch

---

- Fonctionnement

 

**D latch  
symbol**


C	D	Q
Oui	0	0
Oui	1	1
Non	*	Q à l'instant précédent

- Sensible au niveau de l'activation (appelé **D LATCH** ou **BASCULE VERROU**)

# IV Circuits séquentiels

## Élément mémorisant : D latch

- Exemple de chronogramme :

 


- Problème :
  - Si D change quand C passe de 1 à 0, Q est indéterminé.

# IV Circuits séquentiels

## Élément mémorisant : D latch

► Principe :

 

Élément mémoire

# IV Circuits séquentiels

## Codes VHDL&Verilog – D latch

---

### VHDL

```
process(d,c)
begin
  if c='1' then
    q<=d;
  end if;
end process;
```


### Verilog

```
always @(*)
begin
  if (c) begin
    q=d;
  end
end
```

# IV Circuits séquentiels
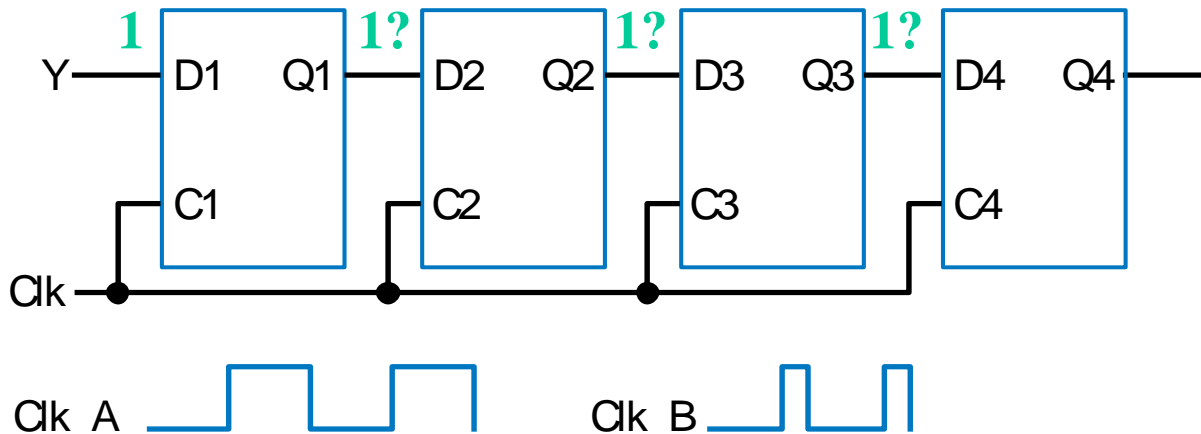
## Élément mémorisant : D latch


- Les D latch sont “transparentes”
  - Quand  $C=1$ , au travers de combien de bascules le signal va-t-il se propager?
  - Cela dépend de la longueur de l’impulsion  $C=1$ !
- Clk\_A – le signal traverse plusieurs bascules
- Clk\_B – le signal traverse moins de bascules






# IV Circuits séquentiels
 
## Élément mémorisant : D Flip Flop (DFF)



- Exemple de chronogramme :

 


- Problème :
  - Si D change quand H présente un front montant, Q est indéterminé
  - Intervalle de commutation interdit de D  $T_{\text{setup}}$  avant et  $T_{\text{hold}}$  après le front d'horloge actif

# IV Circuits séquentiels

## Élément mémorisant : D Flip Flop (DFF)

---

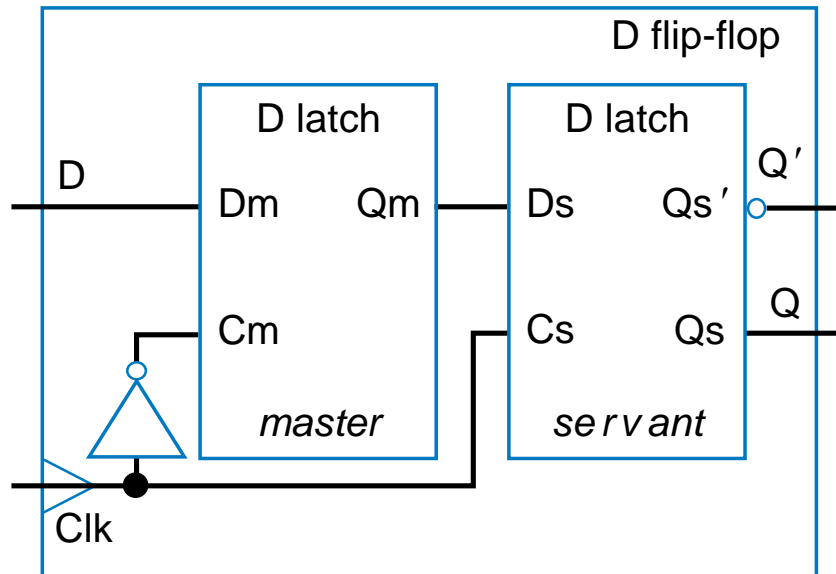


# IV Circuits séquentiels

## Élément mémorisant : D Flip Flop


---

- Complétez le chronogramme suivant:

 

# IV Circuits séquentiels



## Élément mémorisant : D Flip Flop

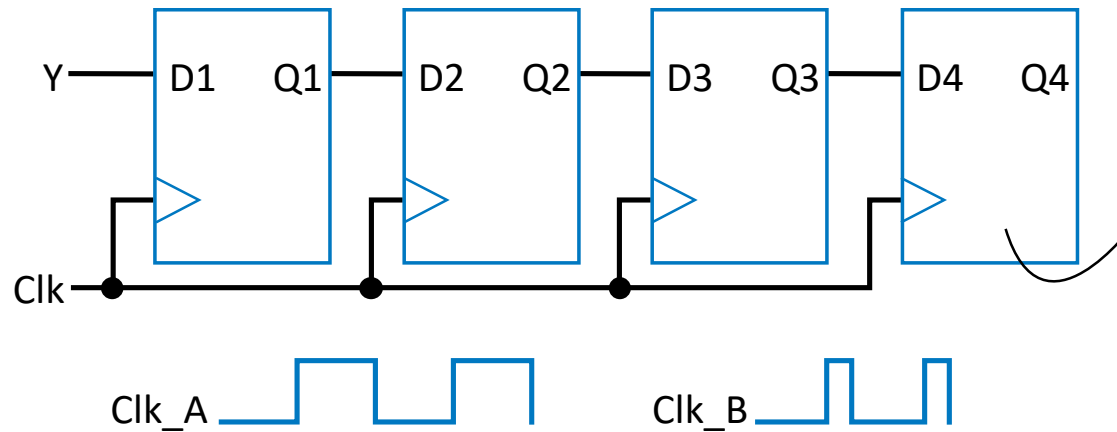

- Que ce passe-t-il pour les 2 horloges Clk\_A et Clk\_B?
- Les bascules DFF résolvent le problème de la transparence des D latches

# IV Circuits séquentiels

## Élément mémorisant : D Flip Flop

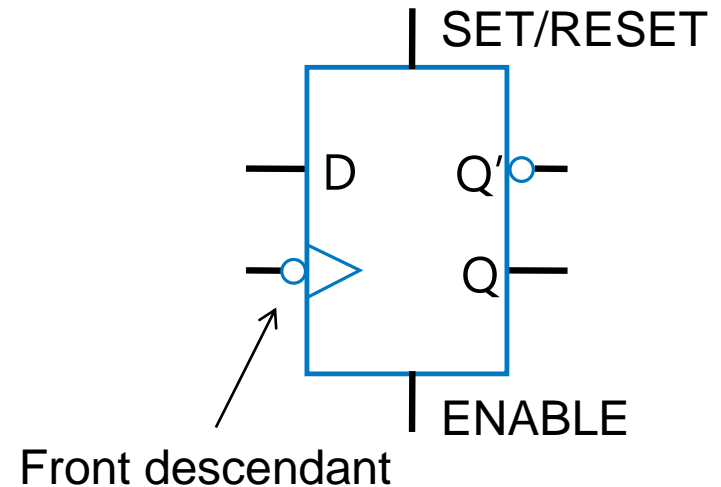 

- Initialisation (**TOUJOURS PRIORITAIRE SUR ENABLE**)
  - SET / RESET : mise à '1' ou à '0' de Q
  - Synchrone / Asynchrone  $\Leftrightarrow$  il faut un front montant de H / indépendant de H
- Enable
  - à '1' : autorise le fonctionnement de la bascule comme vu précédemment.
  - à '0' : inhibe le fonctionnement de la bascule : pas de chargement au front montant.
- Activation = front d'horloge

# IV Circuits séquentiels

## Codes VHDL&Verilog – D Flip Flop

---

### VHDL

```
-- reset synchrone
process(clk)
begin
if clk'event and clk='1' then
    if reset = '1' then
        q <= '0';
    elsif enable = '1' then
        q <= d;
    end if;
end if;
end process;
```

### Verilog

```
reg q;
-- reset synchrone
always @(posedge clk) begin
    if (reset) begin
        q <= 1'b0;
    end else if (enable) begin
        q <= d;
    end
end

-- utilisation d'affectation non
bloquante (affectation non
immédiate) : <=
```

# IV Circuits séquentiels

## Codes VHDL&Verilog – D Flip Flop

---

### VHDL

```
-- reset asynchrone
process(rest, clk)
begin
  if reset = '1' then
    elsif h'event and h='1' then
      if enable = '1' then
        q <= d;
      end if;
    end if;
  end process;
```



### Verilog

```
reg q;
-- reset asynchrone
always    @(posedge    clk    or
negedge reset) begin
  if (reset) begin
    q <= 1'b0;
  end else if (enable) begin
    q <= d;
  end
end
```

# IV Circuits séquentiels
  
## Signal d'horloge

- Le signal d'horloge provient toujours d'un oscillateur
  - L'oscillateur génère un signal périodique
    - "Période" = 20 ns, "Frequence" =  $1/20 \text{ ns} = 50 \text{ MHz}$
    - Un "cycle" est la durée d'une période (20 ns)



Period/Freq : Se souvenir de 1 ns  $\rightarrow$  1 GHz

Freq.	Period
100 GHz	0.01 ns
10 GHz	0.1 ns
<b>1 GHz</b>	<b>1 ns</b>
100 MHz	10 ns
10 MHz	100 ns



# IV Circuits séquentiels

## Codes VHDL&Verilog – signal d'horloge

---

### VHDL

**signal** clk : **bit**; -- par défaut  
initialisé à '0'

clk <= **not** clk **after** 10 ns;

-- période de 20 ns

-- ou avec un process

**process**

**begin**

**wait for** 10 ns;

  clk <= **not** clk;

**end process**;

### Verilog

**initial begin** clk = 0;

// Initialisation de l'horloge à 0

**end**

**always begin**

  #10 clk = ~clk;

// clk change toutes les 10ns

**end**

# IV Circuits séquentiels

## Test bench

---


- Test bench = Simulation à différents niveaux d'abstraction
  - Génération des stimuli
  - Connection des signaux aux entrées du circuit à tester
  - Observation des signaux
- Test bench = un fichier HDL sans entrée et sans sortie
  - Non synthétisable!

# IV Circuits séquentiels
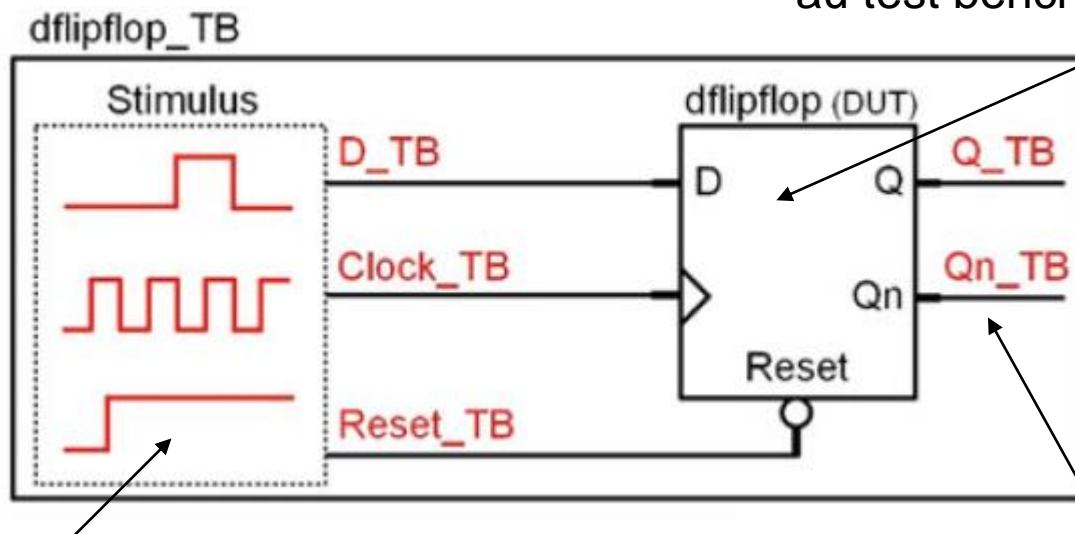
## Test bench

Même nom  
que le DUT  
suivi de \_TB

Le composant à tester (DUT pour  
Device Under Test) est instancié  
dans le test bench, ses ports sont  
connectés à des signaux internes  
au test bench



Les stimuli sont créés dans le  
test bench et connectés au  
DUT

Les sorties du DUT peuvent être  
analysées sous forme de  
chronogramme dans le  
simulateur, ou directement  
vérifiées dans le test bench

# IV Circuits séquentiels

## Test bench - VHDL

---

### VHDL

**entity** dflipflop\_TB **is**  
**end** dflipflop\_TB;

**architecture** bhv **of** dflipflop\_TB **is**  
**signal** Reset\_TB, Clock\_TB, D\_TB,  
Q\_TB, Qn\_TB : bit;

**component** dflipflop  
**port**(Clock, Reset, D: **in bit**;  
Q, Qn : **out bit**);  
**end component**;

↑  
Mêmes signaux que  
dans l'entité

**begin**

Reset\_TB <= '0', '1' **after** 15 ns;

Clock\_TB <= **not** Clock\_TB **after**  
10 ns;

D\_TB <= '0', '1' **after** 55 ns, '0'  
**after** 105 ns;

**DUT: dflipflop**

**Port map**(Clock\_TB, Reset\_TB,  
D\_TB, Q\_TB, Qn\_TB);

**End bhv;**

# IV Circuits séquentiels

## Test bench - VHDL

---

### VHDL

**entity** dflipflop\_TB **is**  
**end** dflipflop\_TB;

**architecture** bhv **of** dflipflop\_TB **is**  
**signal** Reset\_TB, Clock\_TB, D\_TB,  
Q\_TB, Qn\_TB : bit;

**begin**

Reset\_TB <= '0', '1' **after** 15 ns;

Clock\_TB <= **not** Clock\_TB **after**  
10 ns;

D\_TB <= '0', '1' **after** 55 ns, '0'  
**after** 105 ns;

**DUT: entity** dflipflop(rtl)  
**Port map**(Clock\_TB, Reset\_TB,  
D\_TB, Q\_TB, Qn\_TB);

**End bhv;**

Instanciation directe



# IV Circuits séquentiels

## Test bench - Verilog

---

### Verilog

```
'timescale 1ns/1ps  
module dflipflop_TB ();  
wire Q_TB, Qn_TB;  
reg Clock_TB, Reset_TB, D_TB;  
Dflipflop DUT (Clock_TB, Reset_TB,  
D_TB, Q_TB, Qn_TB,);
```

```
initial  
begin  
Reset_TB = 1'b0;  
#15 Reset_TB = 1'b1;  
end
```


```
initial  
begin  
Clock_TB = 1'b0;  
End  
  
always  
begin  
#10 Clock_TB = ~Clock_TB;  
end
```

```
initial  
begin  
D_TB = 1'b0;  
#55 D_TB = 1'b1;  
#50 D_TB = 1'b0;  
end  
end module
```

# IV Circuits séquentiels
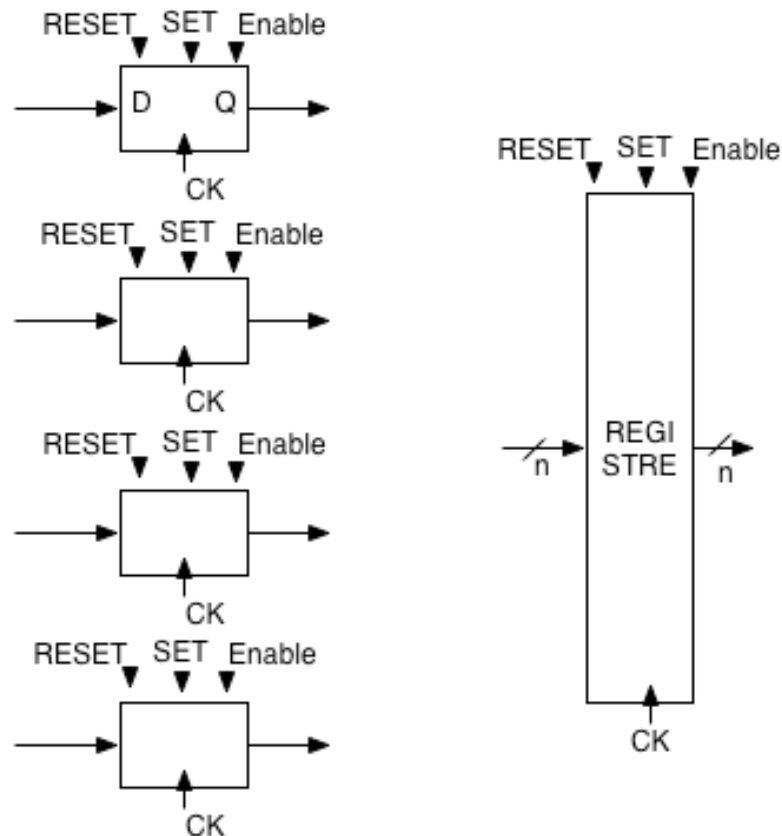
## Registres

- Un registre  $n$  bits =  $n$  bascules avec les mêmes entrées set, reset, clk, enable ... (c'est-à-dire même initialisation et activation)



# IV Circuits séquentiels

## Codes VHDL&Verilog – Registre

---

### VHDL

```
-- registre de taille à définir
signal d, q : bit_vector(...);
process(h)
begin
if clk'event and clk='1' then
-- ou if rising_edge(clk) then
    if reset = '1' then
        q <= (others=>'0');
    elsif enable = '1' then
        q<=d;
    end if;
end if;
end process;
```

### Verilog

```
-- registre 4 bits
reg [3:0] q;
wire [3:0] d;


always @(posedge clk) begin
    if (reset) begin
        q <= 4'b0000;
    end else if (enable) begin
        q <= d;
    end
end
```

**Pour déterminer le nombre de DFF on  
compte le nombre de bits affectés dans  
les « rising\_edge »**





# IV Circuits séquentiels
 
## Registres à chargement parallèle - PIPO



Registre  
PIPO  
=  
Parallel In  
Parallel Out

MUX 2x1

  

# IV Circuits séquentiels

## Codes VHDL&Verilog – Registre à chargement parallèle

---

### VHDL

```
-- registre  
signal d, q : bit_vector(...);  
  
process(clk)  
begin  
if clk'event and clk='1' then  
    if load = '1' then  
        q <= d;  
    end if;  
end if;  
end process;
```


### Verilog

```
-- registre 4 bits  
reg [3:0] q;  
wire [3:0] d;  
  
always @(posedge clk) begin  
    if (load) begin  
        q <= d;  
    end  
end
```

# IV Circuits séquentiels
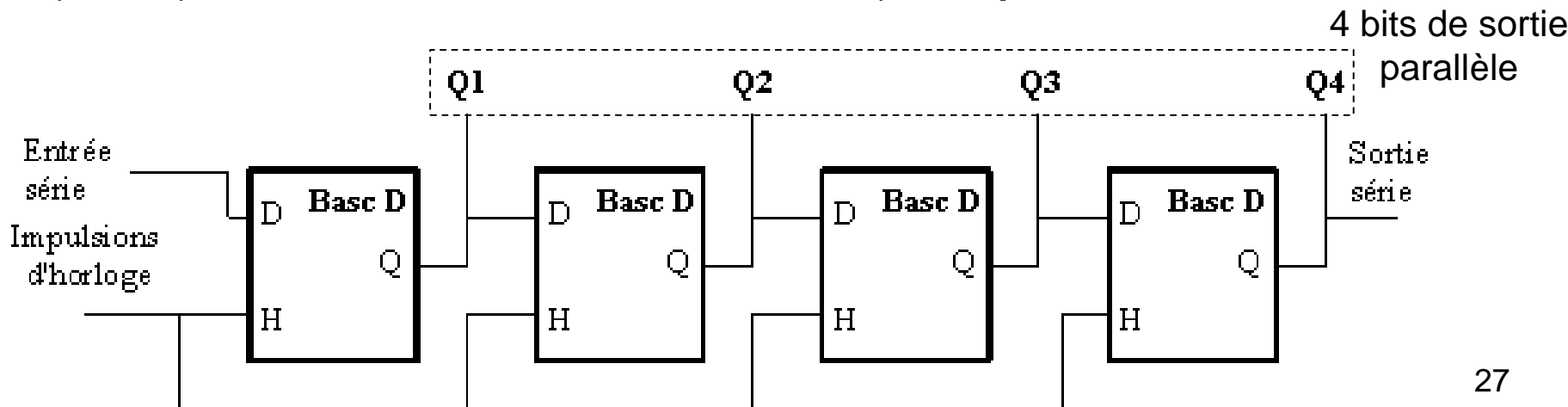
## Registres à décalage


- **Un registre à décalage  $N$  bits** est un registre  $N$  bits dans lequel les bits sont décalés à chaque coup d'horloge.
- Principe : la sortie de la bascule  $N$  est reliée à l'entrée de la bascule  $N-1$  etc...
- Exemple ci-dessous : Registre 4 bits « Serial IN – Serial OUT » (**SISO**) et « Serial IN – Parallel OUT » (**SIPO**)



# IV Circuits séquentiels
 
## Registres à décalage

- ▶ Complétez le chronogramme pour un registre SIPO :



# IV Circuits séquentiels

## Code VHDL – SISO & SIPO

---

### VHDL

```
entity SISO-SIPO is
port(clk, d : in bit;
      s : out bit;
      q : out bit_vector(4 downto
1));
end SISO-SIPO;
```

```
architecture RTL of SISO-SIPO
is
signal q_temp : bit_vector(4 do
wnto 1);
```

### VHDL - suite

```
begin
process(clk)
begin
if clk'event and clk='1' then
q_temp <= q_temp(3 downto 1)&d;
end if;
end process;
q<=q_temp;
s<=q(4);
end RTL;
```

**& : opérateur de concaténation**

# IV Circuits séquentiels

## Code Verilog – SISO & SIPO

---

### Verilog

```
module SISO_SIPO (  
    input wire clk,  
    input wire d,  
    output wire s,  
    output wire [4:1] q  
);
```

### Verilog - suite

```
    reg [4:1] q_temp;  
    always @(posedge clk) begin  
        q_temp <= {q_temp[3:1], d};  
    end  
    assign q = q_temp;  
    assign s = q_temp[4];  
endmodule
```

# IV Circuits séquentiels

## Registres à décalage



---

“En utilisant quatre registres, concevez un circuit qui stocke les quatre valeurs présentes à une entrée D de 8 bits lors des quatre derniers cycles d’horloge. Le circuit doit avoir une seule sortie de 8 bits qui peut être configurée à l’aide de deux entrées S1 et S0 pour sortir n’importe lequel des quatre registres. [Astuce : utilisez un multiplexeur 8 bits 4x1.]”

# IV Circuits séquentiels
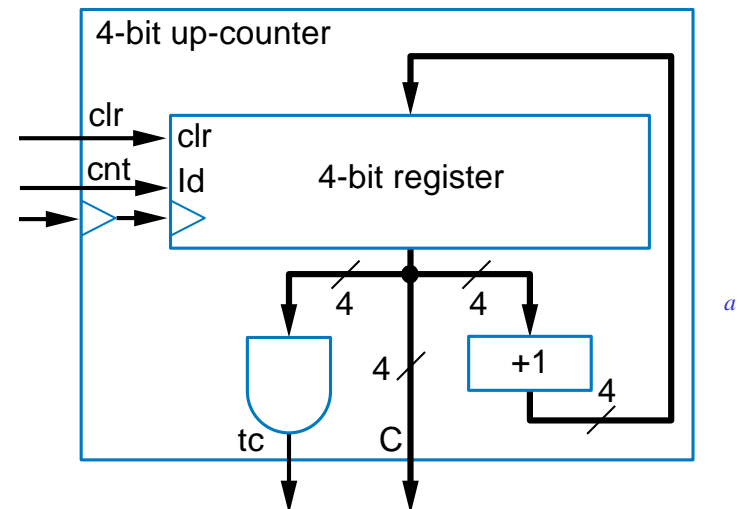 
## Compteurs

- Compteur 4 bits, principe :
  - un signal incrémentation **cnt** est envoyé au compteur (autorisation de comptage)





# IV Circuits séquentiels

## Code VHDL – Compteur 4 bits

---

### VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity COUNTER
  port (
    clk, clr, cnt : in STD_LOGIC;
    C : out STD_LOGIC_VECTOR
      (3 downto 0);
    tc : out STD_LOGIC);
end COUNTER;
architecture RTL of COUNTER is
  signal count :
    UNSIGNED (3 downto 0) :
begin
```

```
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if clr = '1' then
        count <= (others => '0');
      elsif cnt = '1' then
        if count = "1111" then
          count <= (others => '0');
        else
          count <= count + 1;
        end if;
      end if;
    end if;
  end process;
  C <= std_logic_vector(count);
  tc <= '1' when count = "1111" else '0';
end RTL;
```

# IV Circuits séquentiels

## Code Verilog – Registre 4 bits



---

### Verilog

```
module COUNTER (  
    input wire clk,  
    input wire clr,  
    input wire cnt,  
    output wire [3:0] C,  
    output wire tc  
);  
    reg [3:0] count;  
  
    always @(posedge clk) begin  
        if (clr) begin  
            count <= 4'b0000;  
        end else if (cnt) begin  
            if (count == 4'b1111) begin  
                count <= 4'b0000;  
            end else begin  
                count <= count + 1;  
            end  
        end  
    end  
  
    assign C = count;  
    assign tc = (count == 4'b1111)  
        ? 1'b1 : 1'b0;  
  
endmodule
```

# IV Circuits séquentiels

## Décompteur avec chargement parallèle

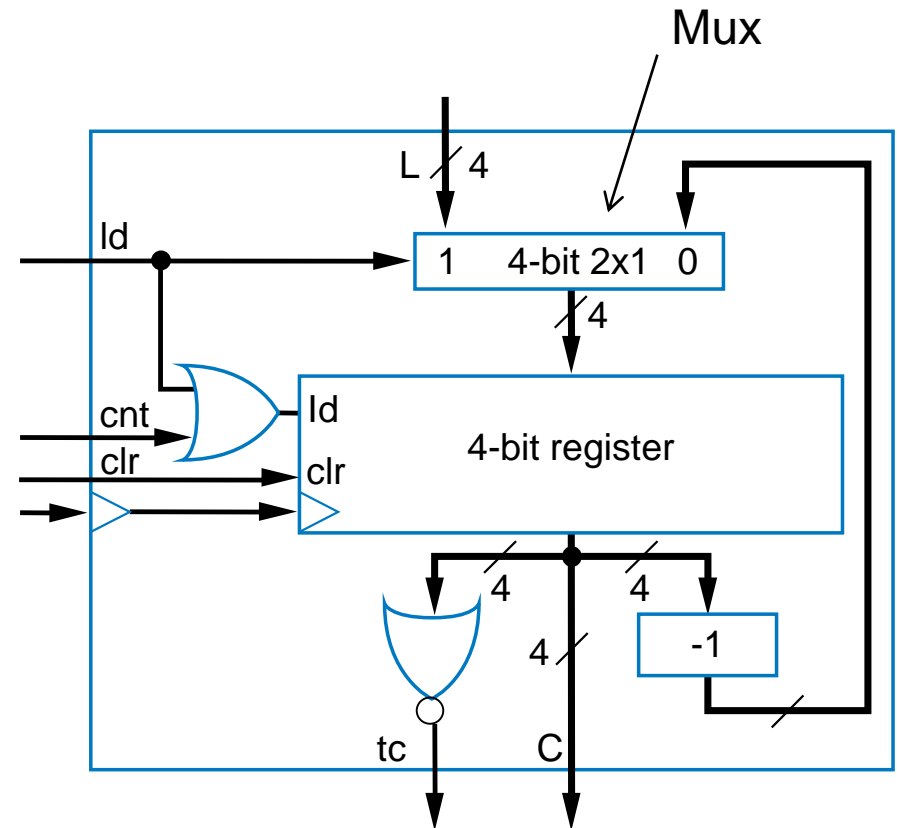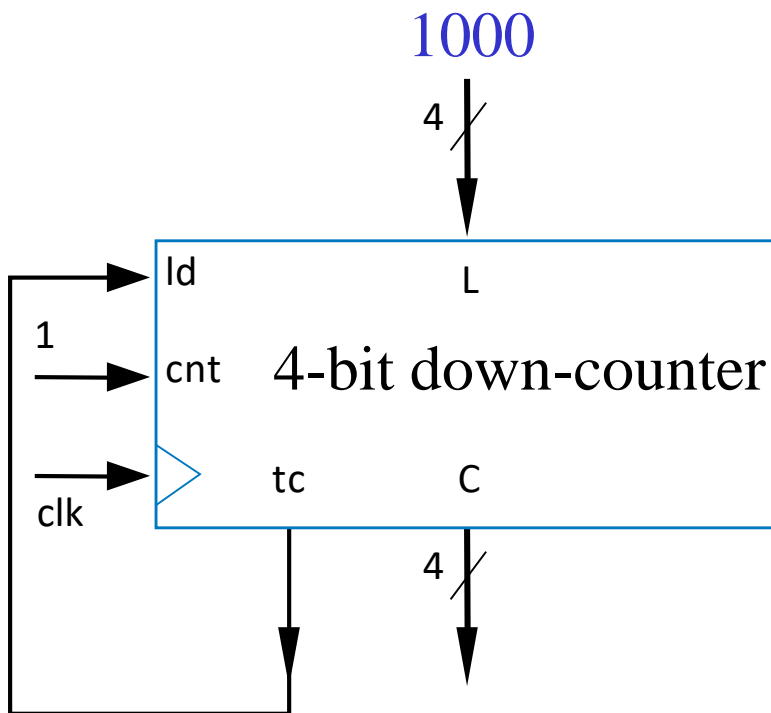

# IV Circuits séquentiels

## Code VHDL – Décompteur 4 bits

---

### VHDL

```
library ...  
entity DownCounter is  
port (clk, cnt, clr, load : in  
      std_logic;  
      L : in std_logic_vector(3 downto 0);  
      C : out std_logic_vector(3 downto  
                                0);  
      tc : out std_logic);  
end DownCounter;  
architecture RTL of DownCounter is  
signal count : unsigned(3 downto  
                        0);  
begin
```

```
process(clk)  
begin  
    if rising_edge(clk) then  
        if clr = '1' then  
            count <= (others => '0');  
        elsif load = '1' then  
            count <= unsigned(L);  
        elsif cnt = '1' then  
            count <= count - 1;  
        end if;  
    end if;  
end process;  
tc <= '1' when count = 0 else '0';  
C <= std_logic_vector(count);  
end RTL;
```

# IV Circuits séquentiels

## Code Verilog – Décompteur 4 bits

---

### Verilog


```
module DownCounter (  
    input wire clk, cnt, load,clr,  
    input wire [3:0] L,  
    output wire [3:0] C,  
    output reg tc  
);  
    reg [3:0] count;  
  
    always @(posedge clk) begin  
        if (clr) begin  
            count <= 4'b0000;  
        end else if (load) begin  
            count <= L;  
        end else if (cnt) begin  
            count <= count - 1;  
        end  
    end  
  
    always @* begin  
        tc = (count == 4'b0000);  
    end  
  
    assign C = count;  
  
endmodule
```

# IV Circuits séquentiels
 
## Compteur – Diviseur de fréquence

---

- Si la fréquence de l'horloge est de 512 MHz et que l'on veut générer des impulsions de 2 MHz
  - Il faut diviser la fréquence par 256
  - Utilisation d'un compteur 8-bit module 256 (de 0 à 255)
  - tc est l'impulsion voulue (2 MHz)



# IV Circuits séquentiels

## Code VHDL – Compteur modulo N

---

```
begin
  process(clk)
    begin
      if rising_edge(clk) then
        if clr = '1' or (count = N-1 and cnt='1') then
          count <= (others => '0');
        elsif cnt = '1' then
          count <= count + 1;
        end if;
      end if;
    end if;
  end process;
  C <= std_logic_vector(count);
  tc <= '1' when count = N-1 else '0';
end RTL;
```

# IV Circuits séquentiels

## Code Verilog – Compteur modulo N

---


```
parameter LAST_VALUE = 4'b1110;  
  reg [3:0] count;  
  always @(posedge clk) begin  
    if (clr == 1'b1 || (count == LAST_VALUE && cnt == 1'b1)) begin  
      count <= 4'b0000;  
    end else if (cnt == 1'b1) begin  
      count <= count + 1'b1;  
    end  
  end  
  assign C = count;  
  assign tc = (count == LAST_VALUE) ? 1'b1 : 1'b0;  
endmodule
```



# IV Circuits séquentiels

## Les mémoires

Technologie

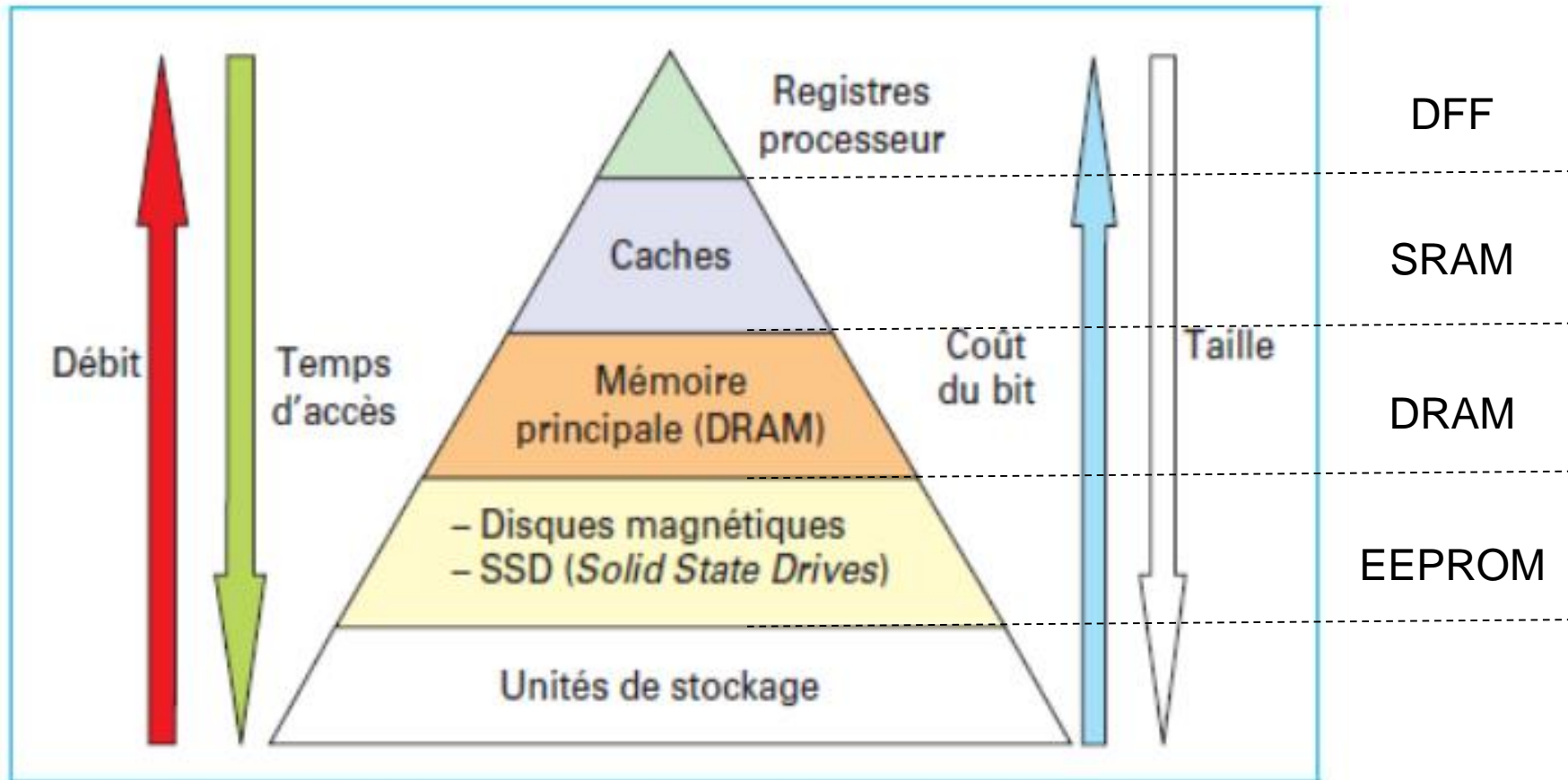

*Techniques de l'ingénieur, H1002, hiérarchie mémoire : les caches*

# IV Circuits séquentiels

## Mémoires

- Principe :
  - Choix de l'adresse par le bus d'adresses.
  - Ecriture/lecture des données par un bus données.

 


Tableau constitué d'un ensemble de registres à chargement parallèle :  
**architecture optimisée (très compacte)**


- Bus d'adresses de largeur  $n$  \* Bus données de largeur  $m$   
=>  $2^n$  mots de  $m$  bits.

# III Circuits séquentiels
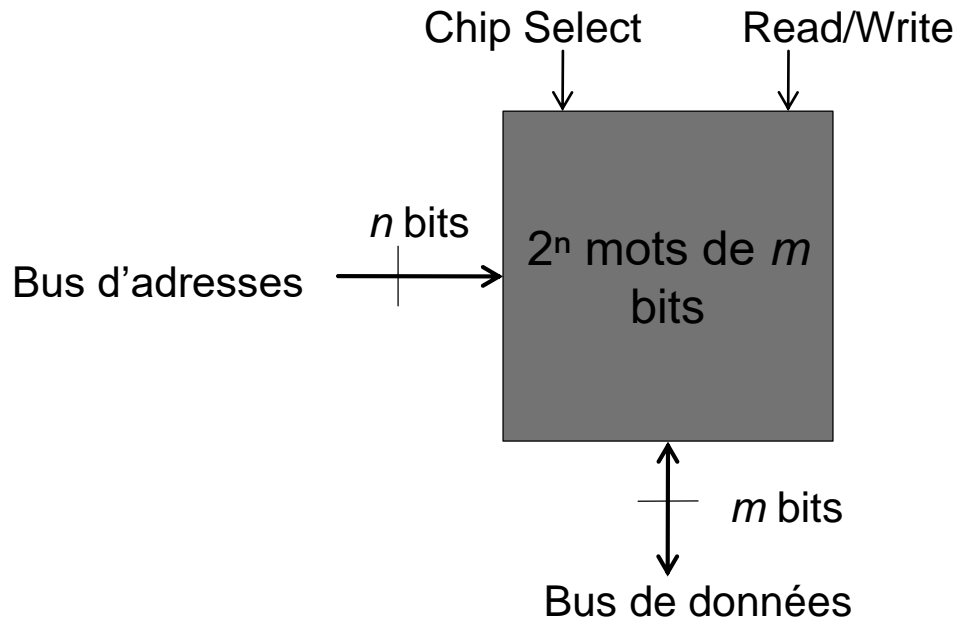
## Mémoires

---

- Signaux de contrôle de la lecture/écriture en mémoire :





Read/Write	CS	
0	1	Écriture
1	1	Lecture
1/0	0	Rien

# IV Circuits séquentiels
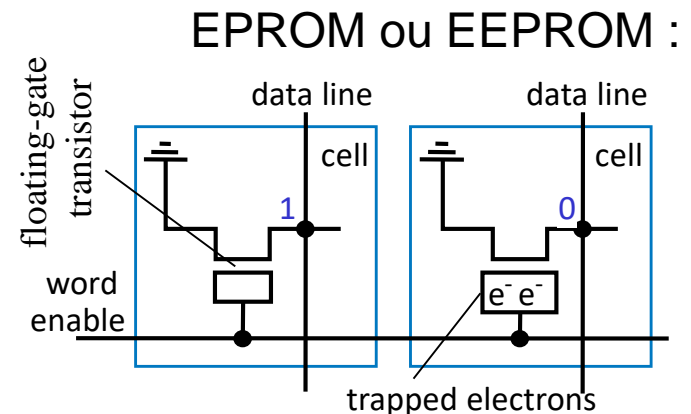 
## Mémoires ROM

- Les ROMs (mémoires mortes) ⇔ Read Only Memory :
  - Non volatiles (informations mémorisées conservées quand l'alimentation disparaît)
  - Pas de signal Read/Write (*chip select* suffit).
  - Ce sont des circuits combinatoires (avec pour entrées les bits d'adresse, et sorties les bits stockés).
- Les différentes ROMs :
  - Non configurables (fusible ou antifusible)
  - Configurables électriquement : EPROMs (programmation définitive).
  - Configurables et effaçable électriquement : EEPROMs (ou Mémoire Flash)
  - Temps d'écriture plus long que pour les RAM



# IV Circuits séquentiels

## Code Verilog – modélisation d'une ROM (read only)

---

```
type rom_array is array (0 to 3) of std_logic_vector(3 downto 0);  
signal ROM : rom_array := ( "1110", -- ROM[0]  
    "1010", -- ROM[1]  
    "0110", -- ROM[2]  
    "1100" -- ROM[3] );  
begin  
process(address)  
begin  
case address is  
    when "00" => data_out <= ROM(0);  
    when "01" => data_out <= ROM(1);  
    when "10" => data_out <= ROM(2);  
    when "11" => data_out <= ROM(3);  
    when others => null;  
end case;  
end process;
```

**ROM peut être initialisé avec un fichier binaire data.txt en utilisant les fonctions de lecture read/readline (ou par scripting)**

# IV Circuits séquentiels

## Code Verilog – modélisation d'une ROM (read only)

---


```
module rom_4x4_async
  (output reg [3:0] data_out,
   input wire [1:0] address);
  reg[3:0] ROM[0:3]; //déclaration d'un tableau 4x4
  initial
    begin
      ROM[0] = 4'b1110;
      ROM[1] = 4'b1010;
      ROM[2] = 4'b0110;
      ROM[3] = 4'b1100;
    end
  always @(address)
    data_out = ROM[address];
endmodule
```

**ROM peut être initialisé avec un fichier binaire data.txt :**  
**\$readmemb("data\_bin.txt", memory\_bin);**  
**//non synthétisable**

# IV Circuits séquentiels

## Mémoires SRAM

- Mémoire Statique RAMs :

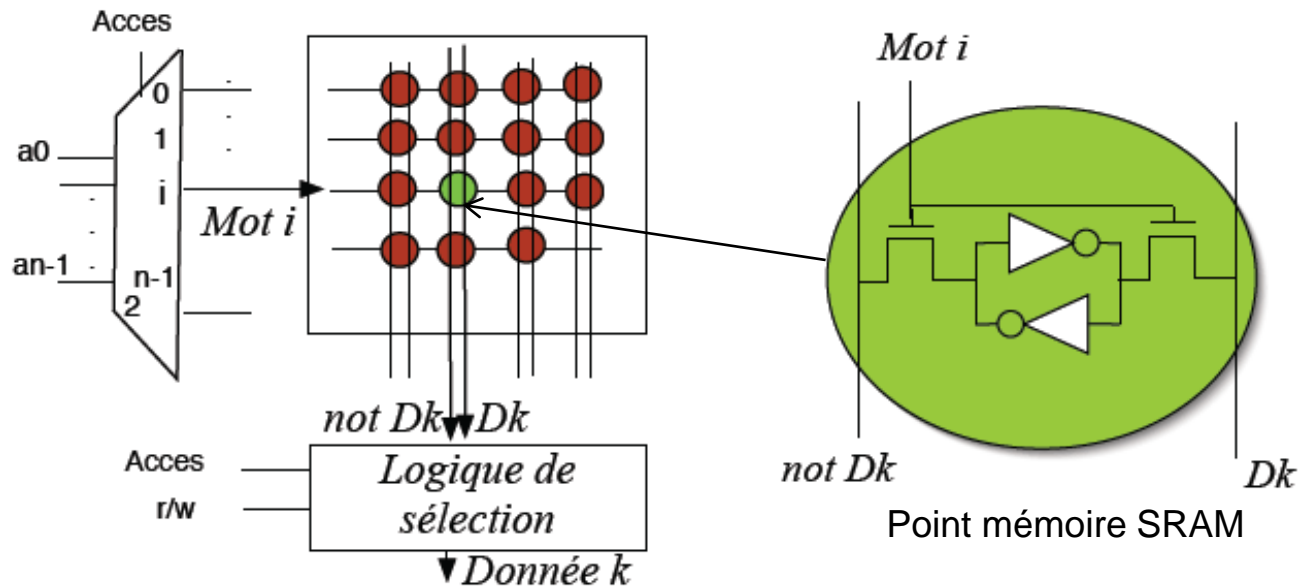


Structure robuste aux perturbations

# IV Circuits séquentiels
 
## Mémoires DRAM

- Dynamique RAMs :
  - 1 transistor + 1 condensateur = 1 point mémoire
  - Besoin de rafraîchir pour palier à la décharge du condensateur toutes les 2 à 4 ms.
  - Lecture puis re-écriture par circuit spécialisé de rafraîchissement interne à la mémoire
  - Le rafraîchissement consomme ~5% du temps d'accès à la mémoire => long temps d'accès dans le pire cas





# IV Circuits séquentiels

## Code VHDL – modélisation d'une mémoire read/write

---

```
-- Déclaration de la mémoire RW
type rw_array is array (0 to 3) of std_logic_vector(3 downto 0);
signal RW : rw_array := ( "0000", "0000", "0000", "0000" );
begin
process (address, WE, data_in)
    begin
    if WE = '1' then
        RW(to_integer(unsigned(address))) <= data_in;
    else
        data_out <= RW(to_integer(unsigned(address)));
    end if;
end process;
```

# IV Circuits séquentiels

## Code Verilog – modélisation d'une mémoire read/write

---

```
module rw_4x4_async
    (output reg [3:0] data_out,
     input wire [1:0] address,
     input wire WE,
     input wire [3:0] data_in;
reg[3:0] RW[0:3]; //déclaration d'un tableau 4x4
always @(address or WE or data_in)
    if (WE)
        RW[address] = data_in;
    else
        data_out = RW[address];
endmodule
```

# IV Circuits séquentiels

## Mémoires RAM

---

- Les RAMs (mémoires vives)  $\Leftrightarrow$  Random Acces Memory
  - Volatile (les informations mémorisées disparaissent quand l'alimentation disparaît)
  - Registres stockant un grand nombre de mots
- Mémoires Statiques RAMs (SRAM) :
  - Réalisation avec deux inverseurs (voir D latch)
  - En tout 6 transistors pour stocker un bit (voir suite)
  - Rapide => utilisation en cache
- Mémoires Dynamiques RAMs (DRAM) :
  - Moins couteuses mais moins rapides que la SRAM
  - Meilleure densité d'intégration

---

Faire le QCM : QCM4 SN360/SN361 Circuits  
séquentiels